

GIVEN DATA:

- $V_{in} = 12\text{ V}$
- $V_{out} = 5\text{ V}$
- $I_{out} = 1\text{ A}$
- $f_s = 50\text{ kHz}$

CALCULATIONS:

Duty cycle

$$D = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{5}{12} = 0.4167 \quad (41.67\%)$$

Inductor selection

$$L = \frac{(V_{out} - V_{in}) \times D}{F_s(\Delta I)} = \frac{(12 - 5) \times 0.4167}{50k \times 0.2} = 29.17\text{ mH}$$

Output capacitor

$$C = \frac{D \times \Delta I}{F_s \times \Delta V} = \frac{0.4167 \times 0.2}{50k \times 0.1} = 16.66\text{ }\mu\text{F}$$

Inductor current ripple

$$\Delta I_L = \frac{(V_{in} - V_{out}) \cdot D}{L \cdot f_s} = \frac{(12 - 5) \cdot 0.4167}{0.0291 \cdot 50,000} \approx 0.00200\text{ A} \quad (2.00\text{ mA p-p})$$

Output voltage ripple

$$\Delta V_{out} \approx \frac{\Delta I_L}{8 \cdot f_s \cdot C} = \frac{0.00200}{8 \cdot 50,000 \cdot 16.66 \times 10^{-6}} \approx 0.000300\text{ V} \quad (0.300\text{ mV p-p})$$

Parameter	Value
Duty cycle (D)	0.4167 (41.67 %)
Inductor (L)	29.1 mH
Capacitor (C)	16.66 μ F
Inductor ripple (ΔI_L)	2.00 mA p-p
Output ripple (ΔV_{out})	0.300 mV p-p